

Tabela 1: Utwórz tabele przedstawiające działania bramek logicznych: NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR

Nazwa	A	B	Wynik
NOT	0	-	1
	1	-	0
AND	0	0	0
	0	1	0
	1	0	0
	1	0	0
	1	1	1
NAND	0	0	1
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0
OR	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	1
NOR	0	0	1
	0	1	0
	1	0	0
	1	0	1
	1	1	0
XOR	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0